
Electrónica Digital

Trabajo Práctico 2

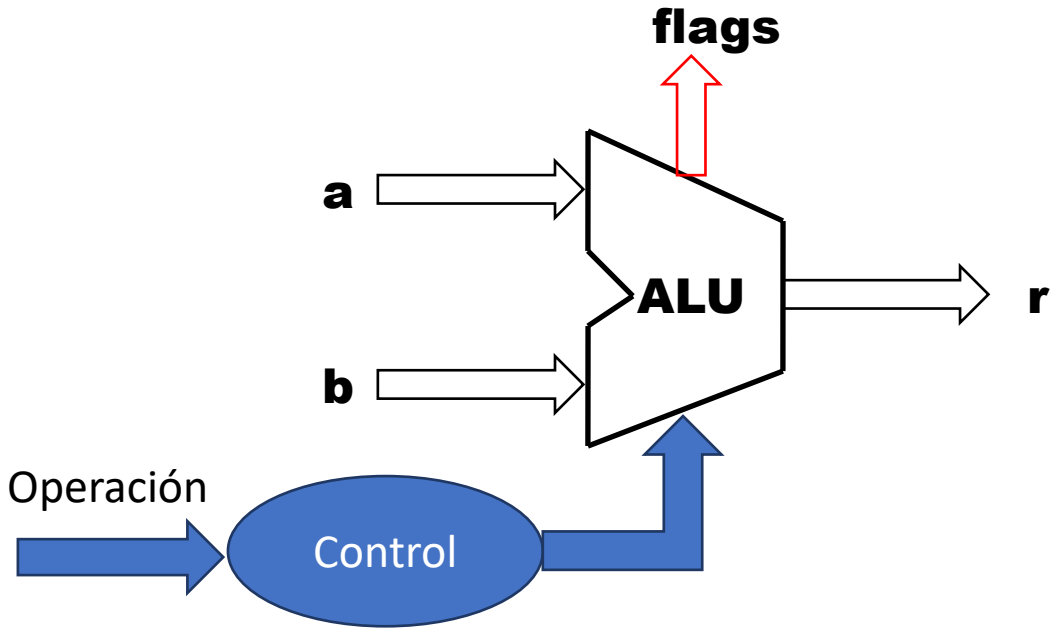Diseñar una ALU (Unidad Aritmético-Lógica) de 4 bits. La misma debe implementar las operaciones aritméticas suma y resta (números en complemento a la base) y las lógicas AND y OR. Se da un posible diagrama en bloques en la siguiente figura:



El trabajo práctico incluye el diseño de la unidad de control y debe ser detallado a nivel de compuertas lógicas y circuitos usados y debe ser implementado en el simulador Qucs. El trabajo deberá ser entregado por modalidad tarea en EVA, eventualmente podrán ser requeridas aclaraciones sobre lo realizado y solicitarse correcciones si fuera necesario, Se deberá entregar un informe de lo realizado. El informe debe contar con una carátula con el título del trabajo y los datos completos de los integrantes del grupo.

- Se debe dar una descripción de los circuitos implementados en el diseño.
- Se debe incluir en el informe el esquema del circuito.
-Se deben adjuntar los archivos Qucs creados.

El trabajo es con aprobación y nota individual.